Система зажигания и ее ТО.

- 1. Назначение, общие сведения о системе зажигания.
- 2. Назначение, конструкция, работа:
- агр. СКН-11-1 (2-ой серии);
- свечи СП-43.
- 3. ТО системы зажигания.

1. Назначение, общие сведения о системе зажигания.

Назначение

Для воспламенения ТВС в КС при запуске.

Состав системы

- 1 агрегат зажигания СКН-11-1 (II серии) 2 шт.
- 2 свечи зажигания СП-43 (СП-4-3) 2 шт.
- 3 высоковольтные провода 2 шт.

2. Назначение, конструкция, работа агрегата СКН-11-1 (2-ой серии)

Назначение

Преобразуют постоянный ток =28B в высоковольтное импульсное напряжение до 20'000B.


Частота импульсов – хаотично в пределах от 15 до 55 имп. /с.

Режим работы – кратковременный до 75 секунд.

Мощность каждого импульса – 1 Дж.

Потребляемая мощность – до 100 Вт.

Конструкция

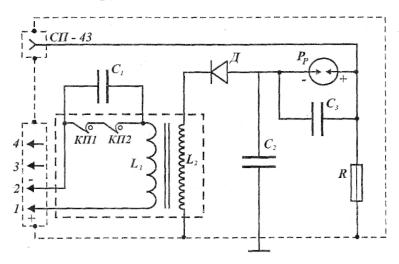

Внутри герметично закрытого корпуса из алюминия находится:

- L1 первичная индукционная катушка трансформатора;
- КП1 и КП2 контакты прерывателя;
- С1 конденсатор колебательного контура;
- L2 вторичная высоковольтная катушка трансформатора;
- Д выпрямительный диод;
- C2 накопительный конденсатор;
- С3 параллельный конденсатор разрядника;
- Рр разрядник;
- R сопротивление.

Работа

При подаче питания =28В по первичной обмотке L1 начинает течь ток, его величина нарастает, одновременно нарастает магнитный поток в катушке. При достижении большой электромагнитной силы, катушка притягивает к себе контакты прерывателей КП1 и КП2, при этом электрическая цепь катушки разрывается. Ток в катушке L1 падает постепенно благодаря конденсатору С1. Электромагнитная сила уменьшается, и пружины прерывателей снова замыкают их контакты. Процесс начинается заново и происходит 300...600 раз в секунду.

Колебания тока в катушке L1 индуцируют во вторичной обмотке L2 высокое напряжение. Которое подаётся через выпрямитель Д в конденсаторы C2 и C3.

При каждом цикле работы трансформатора заряд в конденсаторе C2 накапливается. При достижении высокого напряжения на конденсаторе C3 происходит искровой разряд на разряднике Pp, который передаётся по высоковольтным проводам на свечу зажигания СП-43.

Сопротивление R предотвращает пробой изоляции системы её при включении с отсутствующей свечой СП-43.

2 (б) Назначение, конструкция, работа свечи СП-43.

Назначение

Для воспламенения ТВС внутри пускового воспламенителя.


Конструкция

Стальной корпус (отрицательный электрод), в котором установлен угольный центральный электрод, на конце которого находится серебряный электрод (положительный). Между электродами находится керамический изолятор (фарфор).


Работа

Первые секунды работы при запуске (с 8 по 12 секунды после нажатия кнопки «Пуск» на щитке запуска) происходит тренировка свечей. То есть они работают, но ТВС не подаётся. С 12 по 20 секунду запуска в пусковые воспламенители подаётся ТВС, и она поджигается.

На центральный электрод по высоковольтным проводам поступают импульсы тока напряжением 20000 В. При подаче импульса заряд по воздуху перетекает с центрального положительного серебряного электрода на боковой отрицательный стальной электрод. При этом с центрального электрода испаряются атомы серебра и переносятся на боковой электрод. Поверхность свечи становится блестящей. После отключения на свече накапливается нагар топлива, который удаляется с электродов в процессе тренировки с 8 по 12 секунду запуска.

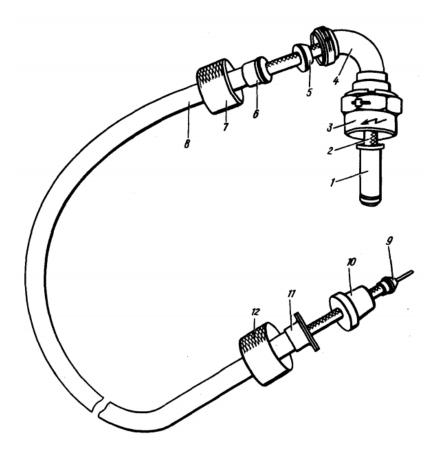

- І. Контактное устройство
- 2. Провод теплостойкий высоковольтный
- 3. Гайка угольника
- 4. Угольник
- 5 Конус уплотнительный
- 6. Футорки внутренняя и наружная
- 7. Гайка провода высоковольтного экранированного (поставляется с угольником)
- 8. Шланг экранирующий высоковольтного провода
- 9. Контактное устройство
- 10. Трубка уплотнительная
- Футорки внутренняя и наружная
- Гайка провода высоковольтного экранированного (поставляется с агрегатом зажигания)

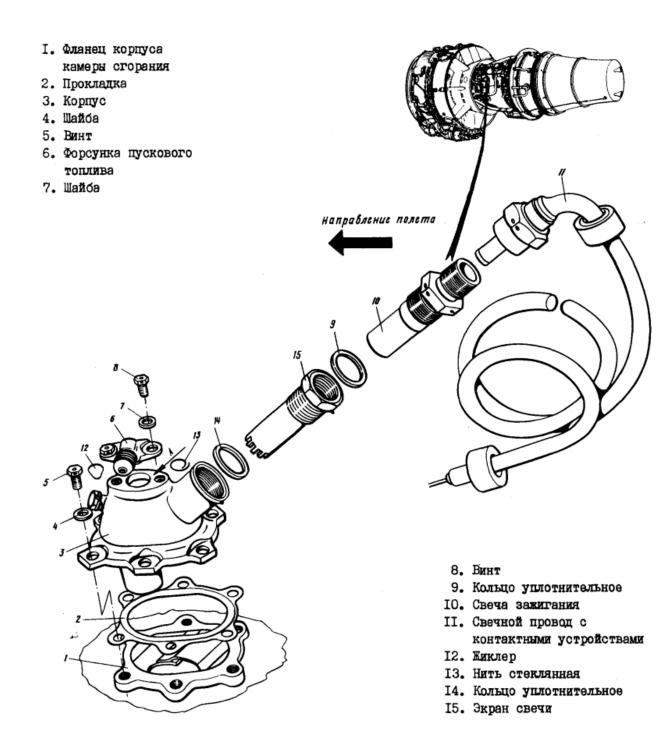

3. ТО системы зажигания.

Возможна неисправность — отсутствует искрообразование на свечах зажигания. Топливо при запуске не воспламеняется.

Для выяснения причин нужно отсоединить питание от агрегатов зажигания, и после нажатия на кнопку «Запуск в полёте», в течение 15 секунд должно

подаваться питание на агрегат зажигания (факт подачи питания определяется вольтметром).

Если питание поступает, а искр на свече нет, необходимо выполнить замену СКН-11-1.

При наличии трещин, забоин, выработки электродов на свече – заменить свечу.

Если разряды подаются, а искрообразования нет — заменить свечу. Если разряды с перебоями — заменить СКН-11-1.